



# Prova Finale (Progetto di Reti logiche)

Prof. Gianluca Palermo



# Descrizione generale

- SPECIFICHE E REGOLE del progetto sono disponibili su WEBEEP
  - Nella sezione forum c'è un thread di discussione dedicato alle specifiche e uno dedicato alle regole.
- La specifica della Prova Finale (Progetto di Reti Logiche) 2021-2022 è ispirata alle codifiche convoluzionali
- Le codifiche convoluzionali sono usate nelle telecomunicazioni come codici di correzione di errore e si utilizzano in numerose applicazioni allo scopo di ottenere un trasferimento di dati affidabile
- Nel progetto si vuole sviluppare un codice convoluzionale  $1/2$  , cioè un codice in cui per ogni bit in ingresso ne vengono generati 2 in uscita.

# DETTAGLI IMPLEMENTATIVI

- Il modulo da implementare
  - $P1(t) = U(t) \text{ xor } U(t-2)$
  - $P2(t) = U(t) \text{ xor } U(t-1) \text{ xor } U(t-2)$
  - $Y(t)$  è la concatenazione tra  $P1(t)$  e  $P2(t)$
- Esempio
  - $U = 10100010$

T	0	1	2	3	4	5	6	7
$U_k$	1	0	1	0	0	0	1	0
$P1_k$	1	0	0	0	1	0	1	0
$P2_k$	1	1	0	1	1	0	1	1

  

# DATI

- Il modulo da implementare dovrà leggere lo stream da una memoria con indirizzamento al byte dove la sequenza di byte è trasformata nella sequenza di bit **U** da elaborare
- La quantità di parole W da codificare è memorizzata nell'indirizzo 0;
  - *Dimensione massima dello stream 255 byte*
- il primo byte della sequenza W è memorizzato all'indirizzo 1
- Lo stream di **uscita Z** deve essere memorizzato a partire dall'indirizzo 1000 (mille).

**Esempio1:** (Sequenza lunghezza 2)

W: 10100010 01001011

Z: 11010001 11001101 11110111 11010010

INDIRIZZO MEMORIA	VALORE	COMMENTO
0	2	\\ Byte lunghezza sequenza di ingresso
1	162	\\ primo Byte sequenza da codificare
2	75	
[...]		
1000	209	\\ primo Byte sequenza di uscita
1001	205	
1002	247	
1003	210	

**Esempio3:** (Sequenza lunghezza 3)

W: 01110000 10100100 00101101


Z: 00111001 10110000 11010001 11110111 00001101 00101000

INDIRIZZO MEMORIA	VALORE	COMMENTO
0	3	\\ Byte lunghezza sequenza di ingresso
1	112	\\ primo Byte sequenza da codificare
2	164	
3	45	
[...]		
1000	57	\\ primo Byte sequenza di uscita
1001	176	
1002	209	
1003	247	
1004	13	
1005	40	


 
## Note ulteriori sulla specifica

- Il modulo deve essere progettato considerando che prima della prima codifica verrà SEMPRE dato il reset al modulo.
- Il modulo deve essere progettato per poter codificare più sequenze
- Una seconda elaborazione non dovrà attendere il reset del modulo, ma si deve rispettare il seguente protocollo



- L'immagine di ingresso può essere cambiata solo quando il segnale **START** è basso
- Il TB rispetterà SEMPRE questo protocollo

# Interfaccia del Componente

```
entity project_reti_logiche is
  port (
    i_clk      : in  std_logic;
    i_start    : in  std_logic;
    i_rst      : in  std_logic;
    i_data      : in  std_logic_vector(7 downto 0);
    o_address   : out std_logic_vector(15 downto 0);
    o_done      : out std_logic;
    o_en       : out std_logic;
    o_we       : out std_logic;
    o_data      : out std_logic_vector (7 downto 0)
  );
end project_reti_logiche;
```

